

Calculation:-

Applying KVL on Loop 1:-

$$-30 + 830 \times I_1 + (I_1 - I_2) 470 = 0$$

$$800 I_1 - 470 I_2 = 30 \rightarrow \textcircled{1}$$

Applying KVL in Loop 2:-

$$-20 + I_2 \times 560 + (I_2 - I_1) \times 470 = 0$$

$$-470 I_1 + 1130 I_2 = 20$$

By using mesh Analysis.

$$\textcircled{1} \times 103 \Rightarrow 82400 I_1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 800 & -470 \\ -470 & 1030 \end{vmatrix}$$

$$= 824000 - 220900$$

$$= 603100$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 30 & -470 \\ & 1030 \end{vmatrix}$$

$$= 3090 + 2350$$

$$\Delta_1 = 5440$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 800 & 2 \\ -470 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 4000 + 1410 = 5410$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5440}{603100}$$

$$I_1 = 0.0092$$

$$I_1 = 9.20 \times 10^{-3}$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{5410}{603100}$$

$$I_2 = 0.0089$$

$$I_2 = 8.9 \times 10^{-3}$$
